

۱۴- شدت جریان عبوری از یک مدار ۱۵ آمپر و مقاومت آن ۱۲ اهم است. ولتاژ دو سر مدار چه مقدار است؟ (فرمول-راه حل-پاسخ). (۲)

۱۵- الکتروسکوپ از چه وسایلی ساخته شده و چهار کار آن را بنویسید؟ (۳)

۱۶- باردار کردن اجسام به روش القا را توضیح دهید؟ (۲)

۱۷- در مداری آمپر سنج عدد 0.05 آمپر و ولتاژ سنج عدد ۳ ولت را نشان می دهد. مقاومت مدار چه قدر است؟ (فرمول-راه حل-جواب). (۲)

موفق باشید

شروع هر کار با نام
خداست. این را هیچ گاه
فراموش مکن.